全自動感應式路燈

南華大學資訊工程學系 組員:戴宇辰、張凱軍

摘要

電在日常生活中並非取之不盡,用之不竭的能源,應當要物盡其用才為根本。隨著季節變化,路 燈的需求也會有所不同。舉例來說:像是陰天、起霧的天氣都是需要緊急用到路燈的情況。

基本上路燈通常只會在晚上或陰暗之天氣開啟,如果能在緊急需要的狀況下使用,可以讓行人或交通減少一些風險。本專題安裝了一光敏電阻能夠偵測太陽的亮度來做調整,以南華路一段的路燈來做測試,此路段大約有 30~40 個左右的路蹬,每 10 個路燈為一組,使用區段切割的方式進行監控,每 3 個之間會設置一個光敏電阻,在雲是否有被太陽遮住的狀況下,與下一個光敏電阻進行比較再做亮度調節。

關鍵字:監控裝置、光敏電阻、煙霧感測器

一、 緒論

以南華大學為例,近年來根據我的觀察,學校的路燈在傍晚時容易產生大霧,因而產生視覺上混淆,造成一些事故……等等;另外在晚間時,學校的路燈雖然分布在許多主要路段上面,但是常常會有某一段的路燈時而亮、時而不亮的狀況。因此本系統將會針對此部分作以解析,將學校尚未改進的部份,實作出一個能夠加以改進的系統。

此系統能夠根據太陽的亮度而微調燈光大小,在現今能源漸漸枯竭的前提下,達到省電的效果。 在指定的時間上正確的開啟路燈,因學校位於山區,易產生大霧,所以此系統另外安裝了煙霧感 測器[1]來去測量目前位置的時間、地點的濃霧值並加以判斷,再將訊息送達至中控系統[2]已調 節燈光亮度大小。

由於設備損壞往往在於人們不自覺的時候下發生,像是:睡覺、工作時,因一時疏忽或怠惰而產生一些意外,所以此系統另外設置了一故障回報裝置,一旦有什麼不對勁的動靜時,像是:電壓高於所設定的上限,此時就會觸法此裝置進而通知管理員,讓問題能夠在有效時間內解決。

二、 系統架構和流程

1. 系統架構圖

- 1. 利用光敏電組[3]感測太陽的亮度,在將數據傳送到中央控制進行亮度調節。
- 將感應到濃度大小以訊號方式送至中央控制統計,大於所設定的上線時 調節燈光大小;若小於時,則進行省電模式。
- 3. 將感測到的數據送至中央控制加以整理,並計算出結果,再由此結果控制路燈的燈光亮度。

4. 一旦偵測到問題產生時,將問題傳送至管理室以及管理員的手機。

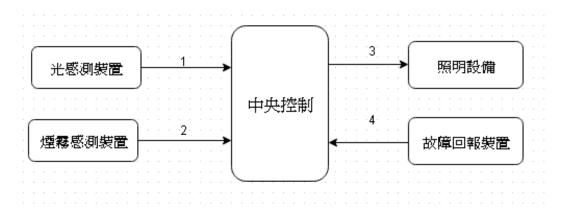


圖1.系統架構圖

本系統架構分為:中央控制、光感測裝置、煙霧感測裝置、路燈不亮回報。 中央控制:

> 用來處理光感測器、煙霧感測器所傳來的數據並加以分析,根據2種不同的因素來分別控制路燈的亮度大小。在傍晚時候,根據季節的不同,畫夜長短也會有所不同,以 光感測器偵測太陽光進行亮度調整;再來是氣候的變化,則適用煙霧感測器進行亮度 調整。

光感 測裝置:

藉由光敏感元件將接收的各種光波轉換成電訊號。光感測是目前應用最廣的一種感測方式,主要範圍大多集中於肉眼可見光(380nm~780nm)[4]的頻段附近,由於光有反射、折射等特性,感測器可由發射端射出光線,再經反射由接收端探知波長的變化,稱為主動式光感測。若是只有接收端直接測量外在的光能量,則是被動式光感測。煙霧感測裝置:

利用光電效應或電離的原理偵測煙霧,提高靈敏度,進而轉成數據後送至中央控制進 行分析。

2. 系統流程圖

此流程先根據管理員所設定的時間開啟,經由光敏電阻的感測之後,判斷太陽光的亮度是否超過系統所設定的數值上限,就調整路燈的燈光亮度,接著再來判斷是否偵測到有霧,有即調整路燈亮度,此二判斷會一直重複執行,但是怕會耗電許多,因此,會在主程式中設置省電模式,等到有需要時在進行工作。最後再來檢查電路或是系統是否有異常,所以另外設置了系統回報裝置,一旦出現問題即可觸發此裝置並同一時間通報管理員。按照以上步驟走,一直到管理員所設定的關閉時間即關閉系統以及路燈。

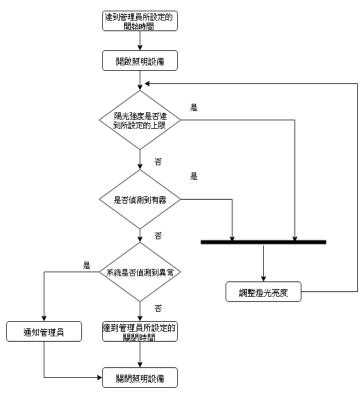


圖2. 系統流程圖

三、研究方法

硬體規劃:

三.1 中央控制:

圖 2 為 8051 接腳圖,由 ATMEL 公司所建造。可重複燒錄 1000 次以上。8051 單晶片必須供應電壓,電源接腳為 VCC(pin40)、GND(pin20),另外,還需要接上 RST(pin9)、XTA1(pin19)、XTA2(pin18)、EA(pin31)6 之接腳,才可工作。工作電壓在 4V~6. 6V 之間,建議使用 +5V 電源供應器,可保持單晶片工作壽命。

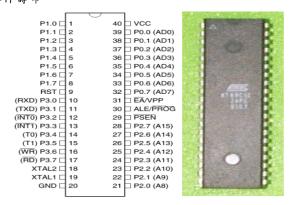


圖3. 系統流程圖

1. PORTO

PORT0包括P0. $0\sim P0.7(pin39\sim pin32)$,主要有記憶體擴充位址/資料匯流排、燒錄時的資料碼輸入與輸出、以及一般I/0等三個功能。

2. PORT1

PORT1包括P1.0~P1.7(pin1~pin8),有燒錄時的低位元組位址與一般I/0兩個功能。

3. PORT2

PORT2包括P2. $0 \sim P2.7 (pin21 \sim pin28)$,有記憶體擴充時的高位元組位址匯流排、燒錄時的控制功能、以及一般I/0等三個功能。

4. PORT3

PORT3包括P3.0~P3.7(pin10~pin17),有一般I/O功能與表2所列特殊功能。

利用 8051 微處理器來做控制並以電腦做聯結,使用有線網路並以間隔的方式來控制路燈。

- (1) PORT1. 0~P1. 2 用來驅動光感測裝置
- (2) PORT3.4、PORT3.5 用來驅動煙霧感測裝置
- (3) PORTP2. 0~P2. 2 用來驅動照明設備
- (4) PORT2.5 用來驅動故障回報警示裝置
- (5) PORT1. 3~P1. 4 用來驅動故障回報偵測裝置

三.1.1 各裝置所需零件

光感 測裝置:

- (1)光敏電阻*6
- (2)電晶體*3
- (3)7404 反向器*3
- (4)電阻(330Ω*3)
- (5)LED 燈排組*3(紅色)
- (6)開闢*3

煙霧感測裝置:

- (1)MQ2 感測 IC
- (2)電阻*4(10K*2、1K*1、20K*1)
- (3)LM 系列 IC*1

故障回報裝置:

- (1)LED 燈*1(紅色)
- (2)光敏電阻*2
- (3)電阻*1(330Ω*1)

三.2 光感測裝置:

當有光線照射時,電阻內原本處於穩定狀態的電子受到激發,成為自由電子。所以光線越強,產生的自由電子也就越多,電阻就會越小。

暗電阻:當電阻在完全沒有光線照射的狀態下(室溫),稱這時的電阻值為暗電阻(當電阻值穩定不變時,例如1kM歐姆),與暗電阻相對應的電流為暗電流。

亮電阻:當電阻在充足光線照射的狀態下(室溫),稱這時的電阻值為亮電阻(當電阻值穩定不變時,例如1歐姆),與亮電阻相對應的電流為亮電流。

光電流 = 亮電流 - 暗電流。

本專題使用3組LED 燈排組,並分別以亮度來做調整,因此有以下3種方式:

- 1. 傍晚時,也就是天氣還有點微亮時,只須亮一組 LED 燈
- 2. 太陽已西下,有感覺到些微暗時,則加開第2組 LED 燈
- 3. 天空已全黑,開啟第三組 LED 燈

腳位	光感測裝置數量	亮度
P1.0	2 個	微亮
P1.1	3 個	淺暗
P1. 2	1個	昏暗

表 1. 腳位對應

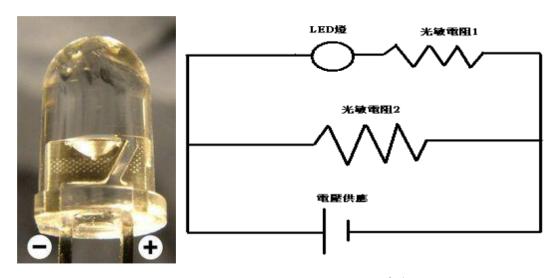


圖 4. 光敏電阻

圖 5. 理論之簡易版電路圖

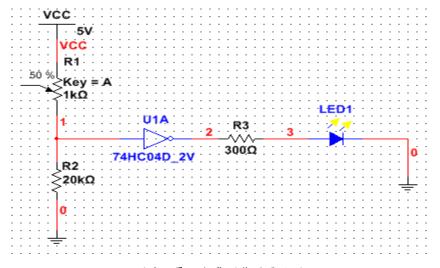


圖 6. 單一光感測裝置電路圖

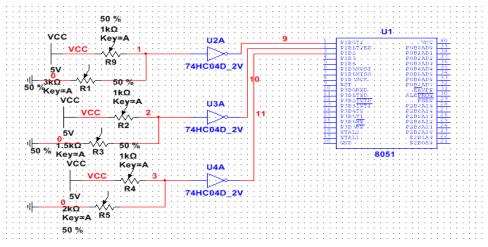


圖 7. 光感測裝置電路圖

此電路是透過在每個 LED 排燈前裝設不同數量的光敏電阻來使他們對感光有不同的靈敏度,以達到能配合光線強弱來部份開啟的目的。

三. 2-1 照明裝置:

使用3組高亮度 LED 燈取代傳統燈泡,透過光感測裝置和下面提到的煙霧感測裝置決定燈開 啟的數量,已達到配合四周光線、省電效果。

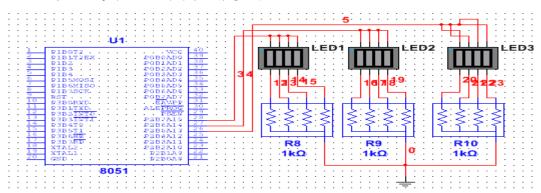


圖 8. 照明裝置電路圖

三.3 煙霧感測裝置:

由於路燈數量很多,因此採用間隔的方式的設置,以本專題為例子,為每 3 個路燈即裝 1 個,根據裝置可偵測的最大範圍不同而間隔也會有所不同。

因此我們採用離子感煙式偵測器是點型偵測器,也就是 MQ-2 煙霧氣體感測裝置。

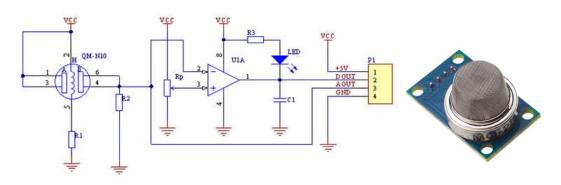


圖 9. MQ-2 煙霧氣體感測裝置電路圖

圖 10. 煙霧感測 IC

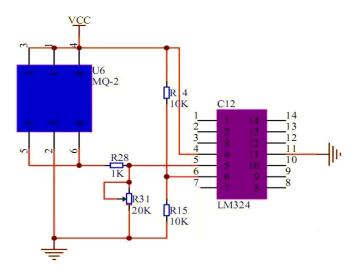


圖 11. 簡易版 MQ2 煙霧感測器電路圖

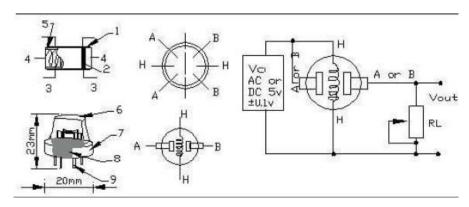


圖 12. MQ 系列氣體感測器結構原理圖

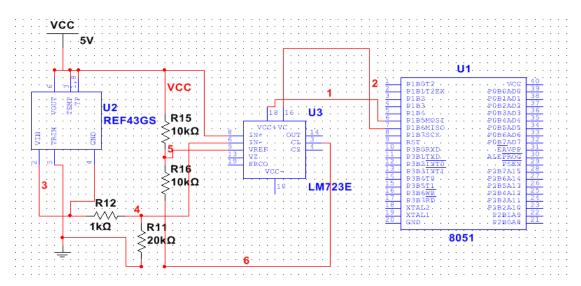


圖 13. 煙霧感測器電路圖

符號	參數名稱	技術條件	備註
Rs	敏感體表面電阻	3 K Ω -3 0K Ω	探測濃度範圍
		(1000ppm isobutene)	200ppm-5000ppm
G(3000/10000)	濃度斜率		液化氣和丙烷
isobutane			300ppm-5000ppm丁烷
標準工作條件	溫度:20℃±2℃ Vc:5V±0.1		5000ppm-2000ppm₹
	相對溫度:65%±5% Vb:5V±0.1		烷
預熱時間	不小於 24 小時		300ppm-5000ppm氫氣
			100ppm-2000ppm 酒精

表 3. MQ-2 煙霧氣體感測裝置之特性

三.4 路燈不亮回報:

在路燈上下方裝設光敏電阻(以上方的光敏電阻照不到路燈的光為前提),以表 4 所示的真值表,如果出現故障時(可用 XOR 閘判斷),系統會使連結監控室的 LED 警示燈發光,以提醒管理人員處理,使用此方法是因為路燈屬於公共設施,監控室中的管理人員僅需在自己的工作時間解決故障。

上方光敏電阻	下方光敏電阻	是否故障
0	0	故障
0	1	正常
1	0	正常
1	1	故障

表 4. 故障判斷(0 為暗,1 為亮)

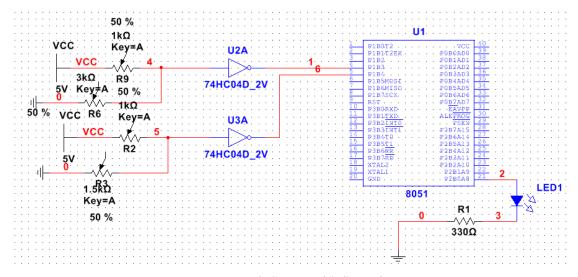


圖 14. 故障偵測電路(含警示燈)

三.5 連結其他非感測路燈:

負責接收感測路燈傳來的訊號,以作出和感測路燈相同的照明結果,如表 5 所示。

P2. 3	P2. 4	輸出
0	0	關閉
0	1	1/3 開啟
1	0	2/3 開啟
1	1	全開

表 5. 訊號判斷

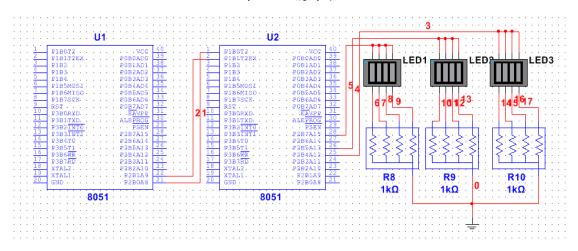


圖 15. 連結電路圖(含照明裝置)

三.6 完整電路:

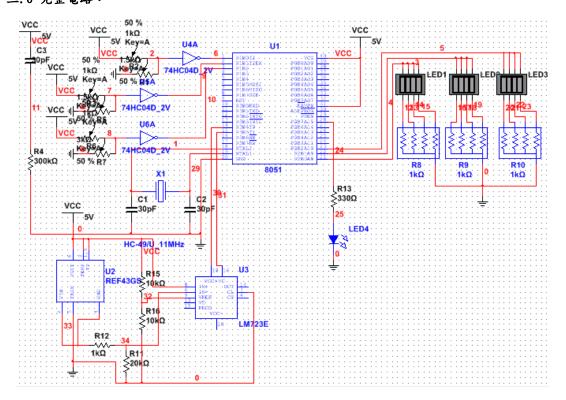


圖 16. 完整電路設計圖

軟體設計:

(1) 光感測程式設計

L1: JNB P1.0, OP1

JNB P1.1, OP2

JNB P1.2, OP3

JB P1.3, BK1

JNB P1.3, BK2

CALL OTHER

CALL SMOKE

OP1: SETB P2.7

SETB P2.6

JMP L1

OP2: SETB P2.6

JMP L1

OP3: SETB P2. 7

SETB P2.6

SETB P2.5

JMP L1

(2) 煙霧感測程式設計:

L1: CALL SMOKE

SMOKE: JB P1.6, LIGHT

JMP L1

LIGHT: SETB P2.3

SETB P2.6 (3)

(3) 故障回報程式設計:

L1: JB P1. 3, BK1

JNB P1.3, BK2

BK1: JB P1.4, L1

SETB P2.0

JMP L1

BK2: JNB P1. 4, L1

SETB P2. 0

JMP L1

(4) 連結程式設計:

L1: CALL OTHER

OTHER: MOV A, P2

ANL A, #EOH

CJNE A, #E0H, O1

CLR P2.3

CLR P2.4

JMP L1

O1: CJNE A, #40H, O2

SETB P2.3

CLR P2.4

JMP L1

O2: CJNE A, #COH, O3

CLR P2.3

SETB P2.4

JMP L1

03: SETB P2.3

SETB P2.4

JMP L1

完整的程式設計:

ORG 00H

L1: JNB P1.0, OP1

JNB P1.1, OP2

JNB P1.2, OP3

JB P1.3, BK1

JNB P1.3, BK2

CALL OTHER

CALL SMOKE

OP1: SETB P2.7

SETB P2.6

JMP L1

OP2: SETB P2.6

JMP L1

OP3: SETB P2.7

SETB P2.6

SETB P2.5

JMP L1

BK1: JB P1.4, L1

SETB P2.0

JMP L1

BK2: JNB P1.4, L1

SETB P2.0

JMP L1

OTHER: MOV A, P2

ANL A, #EOH

CJNE A, #E0H, 01

CLR P2.3

CLR P2.4

JMP L1

01: CJNE A, #40H, 02

SETB P2.3

CLR P2.4

JMP L1

O2: CJNE A, #COH, O3

CLR P2.3

SETB P2.4

JMP L1

03: SETB P2.3

SETB P2.4

JMP L1

SMOKE: JB P1.6, LIGHT

JMP L1

LIGHT: SETB P2.3

SETB P2.6

DELAY: MOV R5, #5

TT5: MOV R6, #250

T2: MOV R7, #198

DJNZ R7,\$

DJNZ R6, T2

DJNZ R5, TT5

RET

END

四、預期結果

- 1. 能配合四周光線亮度做調整,在陰暗、起霧時開啟
- 2. 可部分開啟不用全部都開,以區段開啟減少用電和浪費
- 3. 用高亮度 LED 燈組取代傳統燈泡並使部分燈組開啟達到省電之目的
- 4. 裝置出現故障(在陰暗時不開啟、在光亮時開啟)時能通知管理員

參考文獻

[1] PM2.5 空氣品質偵測與自動化控制器

http://blog.xuite.net/lwchafter30/blog/312659160-PM2.5+%E7%A9%BA%E6%B0%A3%E5%93%81%E8%B3%AA%E5%81%B5%E6%B8%AC%E8%88%87%E8%87%AA%E5%88%95%E5%8C%96%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8+%E4%BD%BF%E7%94%A8Arduino+UNO%E9%96%8B%E7%99%BC+(%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%A9%B1)+%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%A8%98%E9%8C%84%E5%99%A8%E7%AF%87

- [2] Arduino 智慧型居家監控系統 http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/retrieve/32317/019c.pdf
- [3] 認識光敏電阻 http://blog.ncue.edu.tw/sys/lib/read_attach.php?id=18087
- [4] 可見光 維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E8%A7%81%E5%85%89
- [5] 逢甲大學自動控制工程學系專題製作專題論文,火災警報系統, 九十三年六月。
- [6] 張士楠、李昆鍵、陳光甫、指導老師:陳智育,二專電二A, 瓦斯煙霧警報器。